

<u>Inicio</u> » Mis cursos » <u>Ell</u> » <u>G. Ingeniería Informática</u> » <u>40964</u> » <u>PRÁCTICAS EN LABORATORIO</u> » <u>CP2 (martes, 10:30h)</u>

Pregunta 1

Sin responder aún


Puntúa como 1,0

## Control de Prácticas 2 (20/12/2022, M10:30h)

## Nombre del proyecto a entregar: XX-XX\_CP2\_M1030.pdsprj (XX-XX: iniciales de apellidos-nombre)

Partiendo del informe entregado de la práctica 4 (que incluyen P2 y P3, es decir, funcionalidades de la de visualización en LCD, I2C, configuración de hora y alarmas) realizar las modificaciones que estime oportunas para implementar las tareas que se especifican en cada uno de los siguientes apartados:

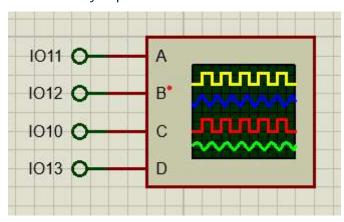- 1) Cambiar la programación del Timer1 (que genera la señal la interrupción TIMER\_COMPA\_VECT para el barrido de display-teclado) de acuerdo a las siguientes indicaciones:
  - a. Modo funcionamiento: **4 => CTC**, interrupción **TIMER1\_COMPA\_vect cada 5 ms** (seguirá funcionando el barrido como en la P2) y la interrupción **TIMER1\_COMPB\_vect cada 5 ms** (desfasada 2,5ms de la anterior).
  - b. La rutina de servicio ISR() de la interrupción **TIMER1\_COMPA\_vect** añadiendo como primera instrucción => "digitalWrite(10,1); // pone a 1 el pin10" y como última instrucción => "digitalWrite(10,0); // pone a 0 el pin10" y el resto seguirá igual. Habilitar la interrupción.
  - c. Escritura de la nueva rutina de servicio ISR() de la interrupción **TIMER1\_COMPB\_vect** añadiendo como primera instrucción => "digitalWrite(13,1); // pone a 1 el pin13" y como última instrucción => "digitalWrite(13,0); // pone a 0 el pin13". Esta rutina se usará para realizar el cronómetro de forma independiente. Habilitar esta interrupción.
  - d. Las salidas **OC1A(IO11) y IO13 conectarlas al oscilógrafo y habilitar su visualización**. Usar el osciloscopio para comprobar la correcta generación de señales. Ejemplo de conexiones:



2) Aprovechando lo realizado en el apartado 1), Se desea implementar un medidor de segundos, decimas y centésimas, usando <u>el patrón de tiempo de 5 milisegundos del timer1</u>. Construir un cronómetro que muestra el tiempo en los cuatro displays de 7 segmentos: en D1 y D2 mostrará los segundos; en D3 las décimas de segundos y en D4 mostrará las centésimas de segundo; el punto de D2 se mantendrá encendido (o parpadeando) para señalar la separación entre segundos y las centésimas. En el reloj, los modos de funcionamiento, visualización y configuración, deben seguir funcionando con normalidad.

Para entrar, operar y salir (activar y desactivar el nuevo modo o visualización extendida) se hará uso de las siguientes secuencias de teclas a través del teclado matricial de 4x3 y los pulsadores:

- \*4 => Activación del cronómetro
- \*5 => Desactivación. Retorno al modo normal de visualización.
- **PUP** => inicia y para el avance de la cuenta: cuando se pulsa empieza a contar, en la siguiente pulsación se detiene (pausa), en la siguiente se vuelve a detener, y así sucesivamente.
- **PENTER** => Pone a cero el cronómetro y lo deja parado si estaba contando el tiempo.
- 2) Añadir una nueva funcionalidad de cronómetro al reloj. Cuando se activa el cronómetro, funcionará igual que en el apartado 2 pero habrá un nuevo modo de visualización de cronómetro en el LCD, como el detalle que se muestra más adelante; el funcionamiento es:
  - a. Tras **entrar** en modo cronómetro se añadirá la visualización de los minutos en la segunda línea y cuando se pulse el botón PDOWN se grabará el "LapTime", es decir, la cuenta en el display de 7 segmentos se guardará en la memoria I2C SRAM en el DS3232 desde la posición 0x14 a 0xFF y se mostrará en el LCD en la línea tercera el valor del tiempo y el numero de orden (vuelta) de la pulsación. Cuando se pulsa la siguiente vez se mostrará en la línea última y cuando se pulse otra vez se mostrará en la línea tercera (sobre-escribiendo el valor anterior), y así sucesivamente, estarán visibles las dos últimas medidas.
  - b. En memoria se guardará lo mismo que está en el LCD, es decir, 2 bytes/char con el valor de los minutos se guarda en la posición primera de memoria, seguido de dos puntos ":", los segundos 2 bytes, ":", centésimas 2 bytes seguidos punto y coma ";", número de "vuelta" 2 bytes y "-" para finalizar. En total .12 caracteres por cada registro (caben 18 muestras).


Ejemplos de información en la pantalla LCD según el modo de visualización:
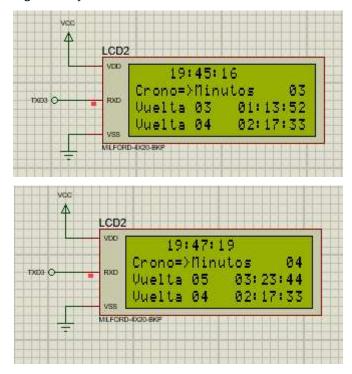
## Mono de visualización normal:





**Modo de visualización Cronómetro:** El LCD muestra hora, minutos y segundos del reloj real activo en la primera línea, en la segunda los minutos que lleva activo y en las dos últimas el valor del cronómetro, cada vez que se hace una muestra parcial/vuelta (Lap Time) con minutos, segundos y centésima:



Todos los apartados puntual igual.





Ayuda MiULPGC

Web: Asistencia técnica
E-mail: ☑ 1234@ulpgc.es
Tlf: (+34)928 45 1234
Qué se puede solicitar

Ayuda Campus virtual

e-mail: ☑ campusvirtual@ulpgc.es

**Tlf:** (+34)928 45 9596 Sólo para estas páginas

© 2022 en adelante Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ULPGC.